



Modstandene ved de 2 dioder er 220 ohm 1/4 watt.

Husk lysdioden skal poles rigtig kan testes med et 1,5v batt. på lysdioden.

Vigtigt modstanden mellem GND og rød ledning (5V) skal være 5 ohm 10 watt den søger for at strømforsyningen kører stabilt og skal placeres et sted inde i strømforsyningen hvor den ikke røre noget da den bliver varm.

Afbryder 1 tænder for strømforsyngningen (vigtig det er en afbryder med "on-off" og ikke en tryknap der "on" når man trykker og "off" når man slipper knappen).